

Tension\Diode	D1	D2	D3	D4
Vin = +VCC	Passante	Passante	Bloquée	Bloquée
Vin = -VCC	Bloquée	Bloquée	Passante	Passante
Vin >= VA	Bloquée	Passante	Bloquée	Bloquée
VB <= Vin <= VA	Bloquée	Passante	Bloquée	Bloquée
VC <= Vin <= VB	Bloquée	Bloquée	Bloquée	Bloquée
VD <= Vin <= VC	Bloquée	Bloquée	Passante	Bloquée
Vin <= VD	Bloquée	Bloquée	Passante	Bloquée